 



Lab 1: Gates

AND gate




Pin 1	Pin 2	Output
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

NOT gate

 


Pin 1	Output
1	0
0	1

NAND gate

 


Pin 1	Pin 2	Output
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1

Half adder

 

Input 1	Input 2	Sum Output	Carry Output
1	1	0	1
1	0	1	0
0	1	1	0
0	0	0	0

Full adder

 

Input 1	Input 2	Carry In	Sum Ouput	Carry Output
1	1	1	1	1
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	0	0	1	0
0	1	0	1	0
0	0	0	0	0